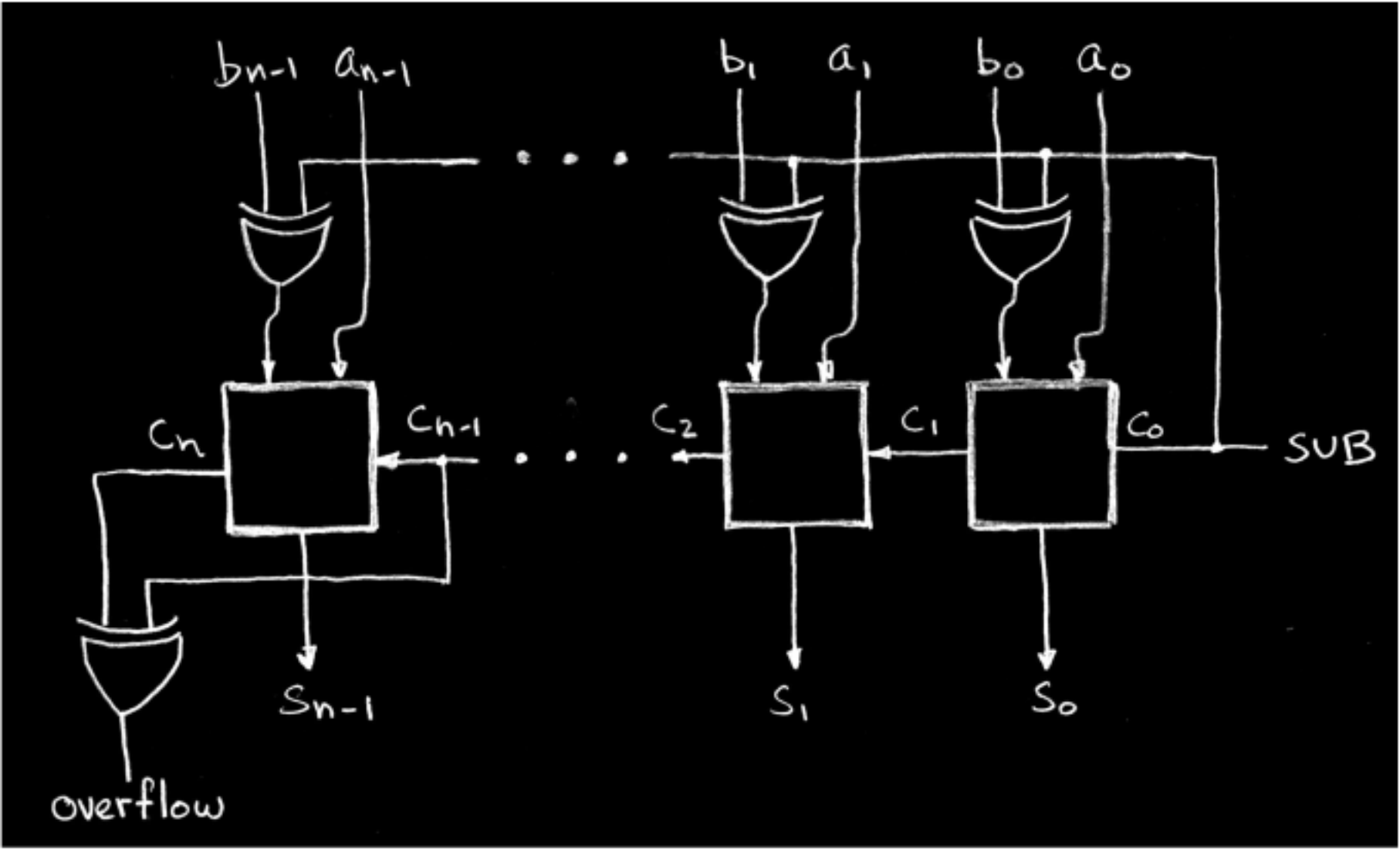
b_{n-1} a_{n-1}
b_1 a_1
b_0 a_0
C_n
C_{n-1}
C_2
C_1
C_0
SUB
S_{n-1}
S_1
S_0
overflow